

MEMS 6031 - HW1 Solution

#1: $q(t) = 1(1 - e^{-10t})$ for $t \geq 0$. Determine $i(t)$



$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} = \frac{d}{dt} [1(1 - e^{-10t})] = \frac{d(1)}{dt} - \frac{d(-e^{-10t})}{dt}$$

$$\therefore i(t) = 10e^{-10t} \text{ [A]}$$


#2: $i(t) = 5(1 - e^{-20t})$ [A] for $t \geq 0$. Determine $q(t)$

$$q(t) = \int_0^t i(t) dt + q(0) = \int_0^t 5 dt - \int_0^t 5e^{-20t} dt$$

$$q(t) = 5t + \frac{1}{4}e^{-20t} + C$$

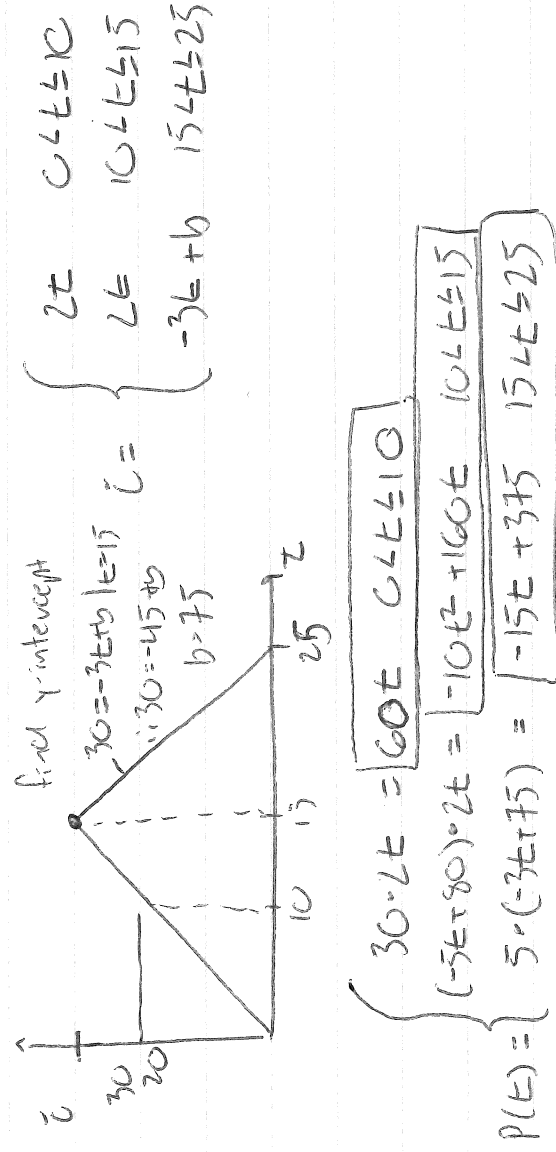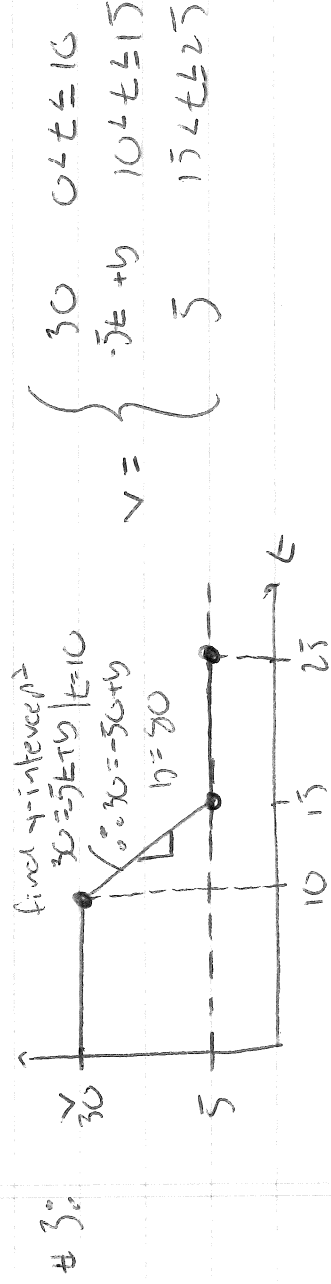

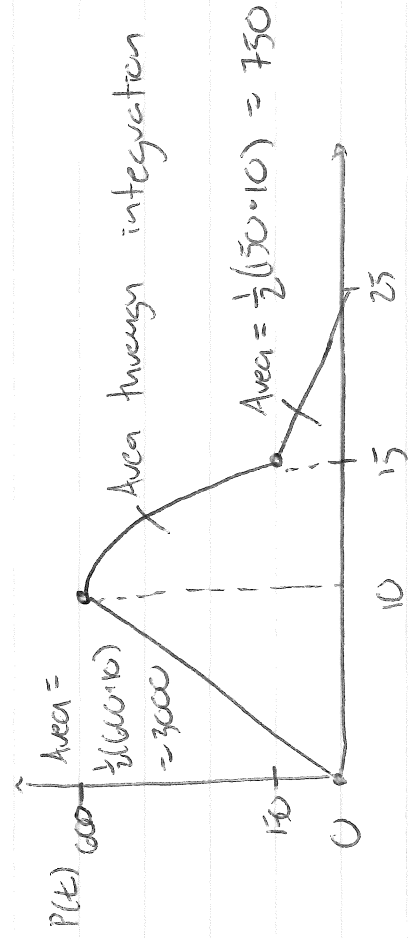To determine the total energy, we need the area under the $p(t)$ vs. t curve.



$$\begin{aligned}
 \bar{E} &= \int_{10}^{15} (-10t^2 - 160t) dt = \int_{10}^{15} (-10t^2) dt + \int_{10}^{15} (-160t) dt \\
 &= \left. \frac{-10t^3}{3} - 80t^2 \right|_{10}^{15} = -\frac{23,750}{3} - 10,000 \\
 &= -20833.33
 \end{aligned}$$

$$\therefore \bar{E} = 3,000 + 20833.33 + 750 = \boxed{5,833.33 [J]} = \bar{E}$$

#4: Given $v(t) = 4 \cos(3t) [V]$ and $i(t) = \frac{\sin(3t)}{12} [A]$,

determine $P(t)$ and evaluate at $t=0.5$ and $1 [s]$.

$$\begin{aligned}
 P(t) &= v(t)i(t) = 4 \cos(3t) \cdot \frac{\sin(3t)}{12} = \boxed{\frac{1}{3} \cos(3t) \sin(3t)} \\
 \text{Additionally, can be expressed as } &\boxed{\frac{1}{6} \sin(6t)}
 \end{aligned}$$

Note: radians, not degrees!

$$P(t=0.5 [s]) = \frac{1}{3} \cos(1.5) \sin(1.5) = \boxed{0.0235 [W]} = P(t=0.5)$$

$$P(t=1 [s]) = \frac{1}{3} \cos(3) \sin(3) = \boxed{-0.0466 [W]} = P(t=1)$$


#5: Given $v = 9 [V]$ and $i = 0.5 [A]$

$$P = v \cdot i = 9 [V] \cdot 0.5 [A] = \boxed{4.5 [W]} = P$$

$$P(10 \text{ min}) = E(600 [s]) = 4.5 [W] \cdot 600 [s] = \boxed{2,700 [J]} = E$$

12

#6:

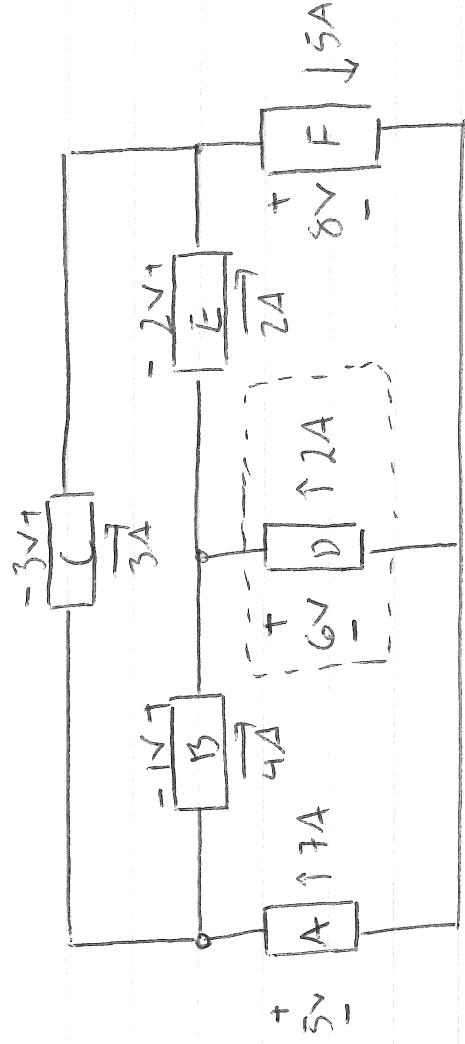

$P_{abs} [W]$	Element	$P_{supplied} [W]$	Element
40	F	35	A

Element D has either an incorrect voltage or current reference direction

incorrect \rightarrow 12
4
64

#7:

$v [V]$	$i [A]$	$R = \frac{v}{i}$
-3	-3	1
-4	-2	2
0	0	0
12	2	6
32	4	8
60	6	10

resistance is not constant - nonlinear

#8:

Ohm's law: $V = IR \rightarrow R = \frac{V}{I} = \frac{24 [V]}{3 [A]} = 8 [\Omega] = R$
 $P_{absorbed} = I^2 R = \frac{V^2}{R} = (3 [A])^2 \cdot 8 [\Omega] = \frac{(24 [V])^2}{8 [\Omega]} = 72 [W] = P$

#9:

Ohm's law: $V = IR \rightarrow I = \frac{V}{R} = \frac{15 [V]}{5 [\Omega]} = 3 [A] = i$

$P_{absorbed} = I^2 R = \frac{V^2}{R} = (3 [A])^2 \cdot 5 [\Omega] = \frac{(15 [V])^2}{5 [\Omega]} = 45 [W] = P$