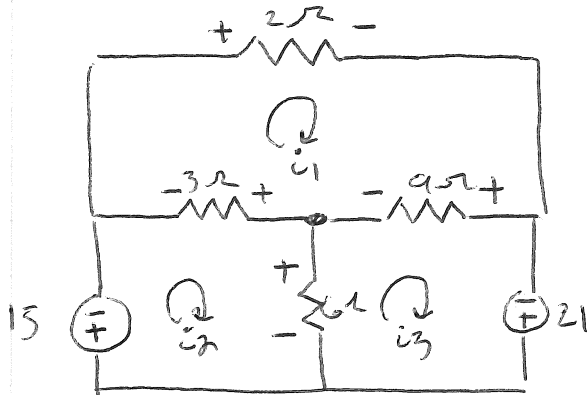


MEMS CO31- Electrical Circuits - HW #3 Solutions:

#1:



MCA to solve  
 $i_1, i_2$  &  $i_3$ :

Mesh eqn 1:  $2i_1 + 9(i_1 - i_3) + 3(i_1 - i_2) = 0$   
 $\rightarrow 14i_1 - 3i_2 - 9i_3 = 0$


Mesh eqn 2:  $-3(i_1 - i_2) + 6(i_2 - i_3) + 15 = 0$   
or  $3(i_2 - i_1) + 6(i_2 - i_3) + 15 = 0$   
 $\rightarrow -3i_1 + 9i_2 - 6i_3 = -15$

Mesh eqn. 3:  $-6(i_2 - i_3) - 9(i_1 - i_3) - 21 = 0$   
or  $6(i_3 - i_2) + 9(i_3 - i_1) - 21 = 0$   
 $\rightarrow -9i_1 - 6i_2 + 15i_3 = 21$

Construct an array:

$$\begin{bmatrix} 14 & -3 & -9 \\ -3 & 9 & -6 \\ -9 & -6 & 15 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -15 \\ 21 \end{Bmatrix} \rightarrow \boxed{\begin{Bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{Bmatrix}}$$

#2:

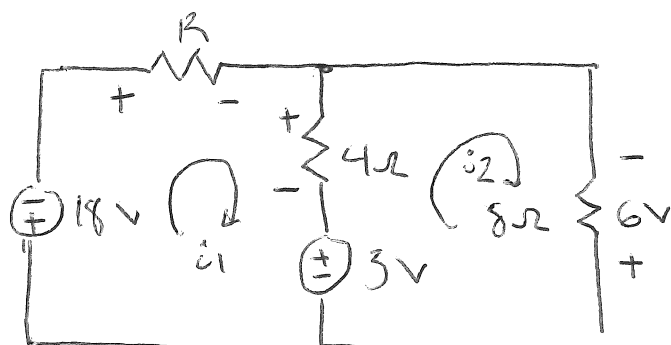

MCA to solve for R

$$\text{Mesh eqn 1: } 18 + i_1 R + 4(i_1 - i_2) + 3 = 0$$

$$\rightarrow i_1(4 + R) - 4i_2 = -21$$

$$\text{Mesh eqn 2: } -3 - 4(i_1 - i_2) - 6 = 0$$

$$\rightarrow -4i_1 + 4i_2 = 9$$

But,  $-6 \text{ [V]} = i_2 \cdot 8 \text{ [\Omega]}$  from Ohm's law

$$\therefore i_2 = -6/8 = -0.75 \text{ [A]}$$

$$\therefore -4i_1 + 4(-0.75) = 9 \rightarrow -4i_1 - 3 = 9$$

$$i_1 = 12/4 = -3 \text{ [A]}$$


$$\therefore -3(4 + R) - 4(-0.75) = -21$$

$$-12 - 3R + 3 = -21$$

$$-3R = -12$$

$$\boxed{R = 4 \text{ [\Omega]}}$$

#30

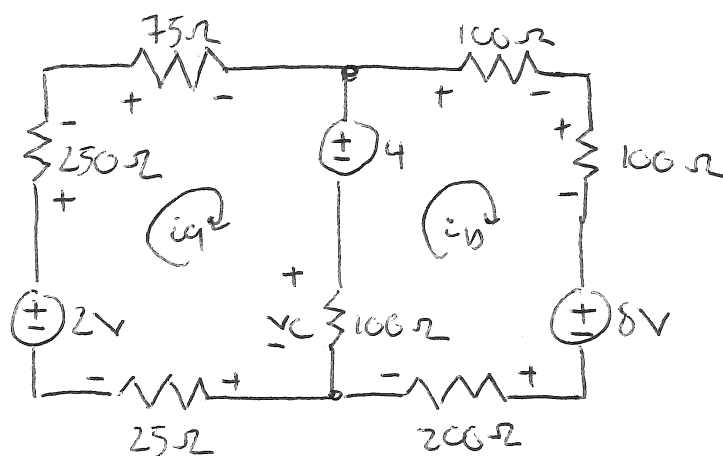

MCA to  
find  $i_a$ ,  
 $i_b$  &  $V_L$

Mesh eqn a:  $-2 + 250i_a + 75i_a + 4 + 100(i_a - i_b) + 25i_a = 0$   
 $\Rightarrow 450i_a - 100i_b = -2$

Mesh eqn b:  $100(i_b - i_a) - 4 + 100i_b + 100i_b + 8 + 200i_b = 0$   
 $\Rightarrow -100i_a + 500i_b = -4$

Construct an array


$$\begin{bmatrix} 450 & -100 \\ -100 & 500 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} i_a \\ i_b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -2 \\ -4 \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} i_a \\ i_b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -0.0065 \\ -0.0093 \end{Bmatrix}$$

$$\therefore V_L = 100(i_a - i_b)$$

$$= 100(-0.0065 + 0.0093)$$

$$\therefore V_L = 0.28 \text{ [V]}$$

#4:

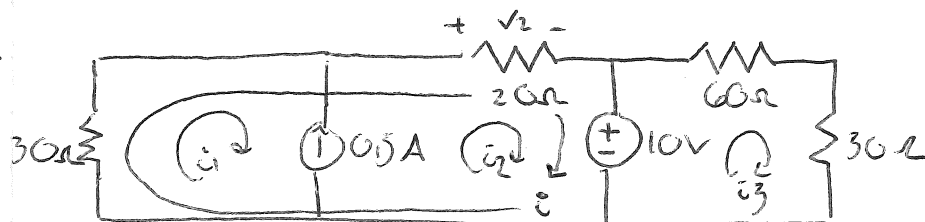

MCA to solve for  $v_2$ :

$$\text{CS eqn: } 0.5[A] = i_2 - i_1 \rightarrow i_1 = i_2 - 0.5$$

$$\text{Mesh eqn } i_1: 30i_1 + 20i_2 + 10 = 0$$

$$\rightarrow 30i_1 + 20i_2 = -10$$

$$\therefore 30(i_2 - 0.5) + 20i_2 = -10$$


$$30i_2 - 15 = -10$$

$$30i_2 = 5$$

$$i_2 = 0.1[A]$$

$$\therefore v_2 = i_2 \cdot 20\Omega = \boxed{2[V] = v_2}$$

#5:

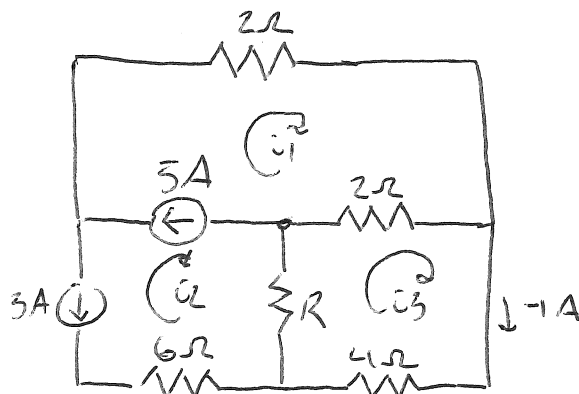

MCA to find R

CS eqn:

$$5[A] = i_1 - i_2$$

Given:  $i_2 = -3[A]$

$i_3 = -1[A]$

∴  $i_1 = 5[A] + i_2 = 2[A]$

Mesh eqn 3:  $4i_3 + R(i_3 - i_2) + 2(i_3 - i_1) = 0$


$$\rightarrow -4 + R(-1 + 3) + 2(-1 - 2) = 0$$

$$\rightarrow -4 + R(2) - 6 = 0$$

$$2R = 10$$

$$R = 5[\Omega]$$

#6:

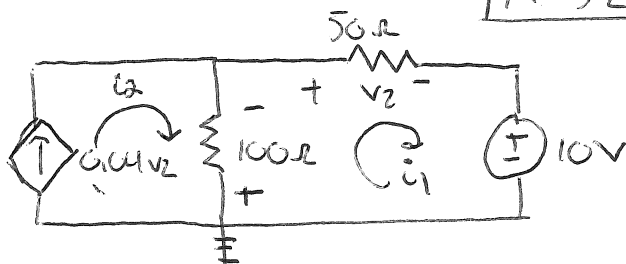

MCA to find  $v_2$

Ohm's Law:  $v_2 = 50 i_1$

CS eqn:  $i_2 = 0.04 v_2$

Mesh eqn 1:  $100(i_1 - i_2) + 50i_1 + 10 = 0$

$$\rightarrow 100(i_1 - 0.04v_2) + 50i_1 = -10$$

$$\rightarrow 100(i_1 - 0.04(50i_1)) + 50i_1 = -10$$

$$\rightarrow 100i_1 - 200i_1 + 50i_1 = -10$$

$$\rightarrow -50i_1 = -10 \rightarrow i_1 = \frac{1}{5} = 0.2[A]$$

∴  $v_2 = 50 i_1 = 50(\frac{1}{5}) = 10[V] = v_2$