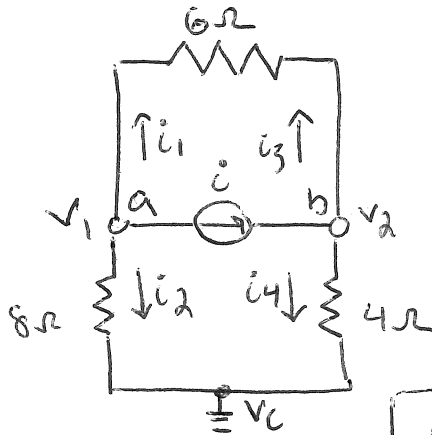


MEMS 0031 - Electrical Circuits - HW #4 Solutions;

#1:



NVA to find i :

KCL @ node a:

$$i + i_1 + i_2 = 0$$

$$\Rightarrow i = -i_1 - i_2 \quad \leftarrow \text{Apply Ohm's Law}$$

$$i = -\frac{(v_a - v_b)}{6} - \frac{(v_a - v_c)}{8}$$

$$\text{where } v_a = v_1, v_b = v_2$$

or apply KCL @ node b:


$$i = i_3 + i_4 \quad \leftarrow \text{Apply Ohm's Law}$$

$$i = \frac{(v_b - v_a)}{6} + \frac{(v_b - v_c)}{4}$$

$$\text{where } v_a = v_1, v_b = v_2$$

We have to leave i in terms of v_1 & v_2 because we do not have any information about those voltage values.

#2:

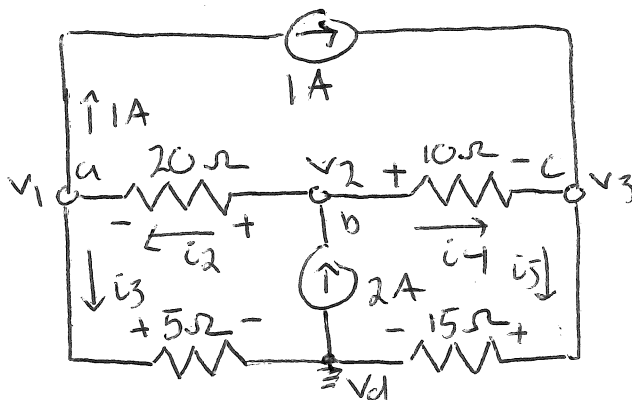

NVA to find v_1, v_2 & v_3

KCL @ node a:

$$i_2 = 1[A] + i_3 \quad \leftarrow \text{Apply Ohm's Law}$$

$$\frac{v_2 - v_1}{20} = 1[A] + \frac{v_1 - v_4}{5} \Rightarrow \left(\frac{v_2}{20} \right) - \underbrace{\left(\frac{v_1}{20} \right) - \left(\frac{v_1}{5} \right)}_{-1/4 v_1} = 1[A]$$

KCL @ node b:

$$2[A] = i_2 + i_4 \quad \leftarrow \text{Apply Ohm's Law}$$

$$\frac{v_2 - v_1}{20} + \frac{v_2 - v_3}{10} = 2[A] \Rightarrow \left(\frac{v_2}{20} + \frac{v_2}{10} \right) - \frac{v_1}{20} - \frac{v_3}{10} = 2[A]$$


KCL @ node c:

$$1[A] + i_4 = i_5 \quad \leftarrow \text{Apply Ohm's Law}$$

$$1[A] + \frac{v_2 - v_3}{10} = \frac{v_3 - v_4}{15} \Rightarrow \left(\frac{v_3}{15} + \frac{v_3}{10} \right) - \frac{v_2}{10} = 1[A]$$

Construct an array:
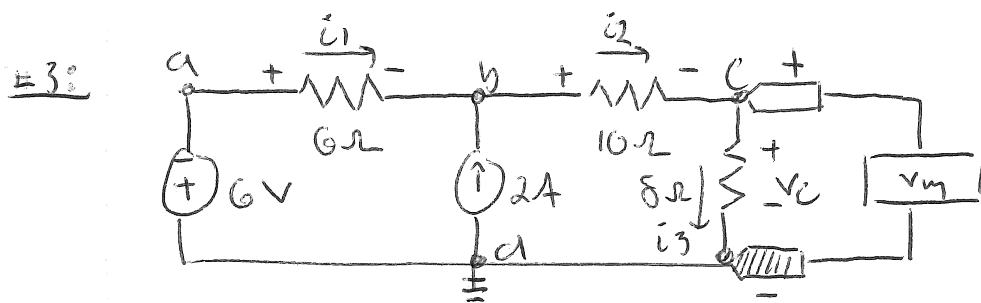
$$\begin{bmatrix} -1/4 & 1/20 & 0 \\ -1/20 & 3/20 & -1/10 \\ 0 & -1/10 & 1/6 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{Bmatrix} \Rightarrow \boxed{\begin{Bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 2 \\ 30 \\ 24 \end{Bmatrix}}$$



NVA to find v_a , v_b , v_c and v_m

KCL @ node b:

$$i_1 + 2[A] = i_2 \quad \leftarrow \text{Apply KCL}$$

$$\frac{v_a - v_b}{6} - \left(\frac{v_b - v_c}{10} \right) = -2[A] \quad \boxed{v_a = -6[V] \text{ VS eqn}}$$

$$\Rightarrow -1 - \frac{v_b}{6} - \frac{v_b}{10} + \frac{v_c}{10} = -2[A] \Rightarrow -v_b \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{10} \right) + \frac{v_c}{10} = -1$$

KCL @ node c:

$$i_2 = i_3 \quad \leftarrow \text{Apply KCL}$$


$$\frac{v_b - v_c}{10} = \frac{v_c - v_d}{8} \Rightarrow \frac{v_b}{10} - \frac{v_c}{10} - \frac{v_c}{8} = 0 \Rightarrow -v_c \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{8} \right) + \frac{v_b}{10} = 0$$

Construct array:

$$\begin{bmatrix} -4/15 & 1/10 \\ +1/40 & -9/40 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_b \\ v_c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} v_b \\ v_c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4.5 \\ 2 \end{Bmatrix}$$

$$\therefore v_m = v_c = 2[V]$$

#4:

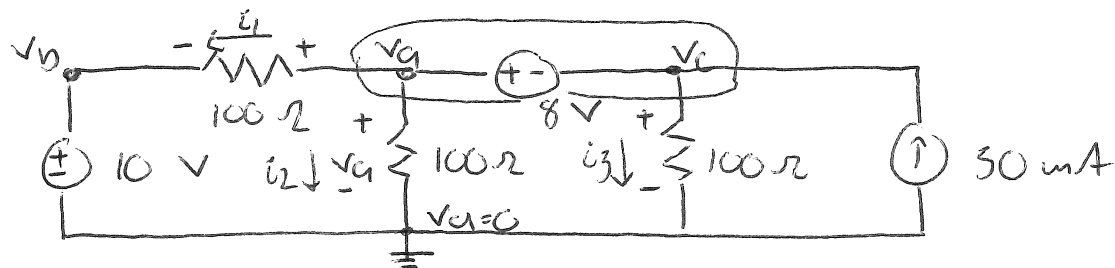

NVA to find v_a :

VS eqn: $V_b = 10 \text{ [V]}$ & $8 \text{ [V]} = v_a - v_c$

Apply KCL to supernode:

$0.030 \text{ [A]} = i_1 + i_2 + i_3$ ← Apply Ohm's Law

$$0.030 \text{ [A]} = \frac{v_a - v_b}{100} + \frac{v_a - v_d}{100} + \frac{v_c - v_d}{100}$$


$$\Rightarrow 0.030 \text{ [A]} = \frac{v_a}{100} - \frac{10}{100} + \frac{v_a}{100} + \frac{v_c}{100}$$

Therefore, we have 2 eqns & 2 unknowns

$$\left. \begin{aligned} v_a \left(\frac{1}{50} \right) + v_c \left(\frac{1}{100} \right) &= 0.13 \\ v_a - v_c &= 8 \end{aligned} \right\} \text{Construct an array}$$

$$\begin{bmatrix} 1/50 & 1/100 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_a \\ v_c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0.13 \\ 8 \end{Bmatrix} \rightarrow \boxed{\begin{Bmatrix} v_a \\ v_c \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 7 \\ -1 \end{Bmatrix}}$$

#50

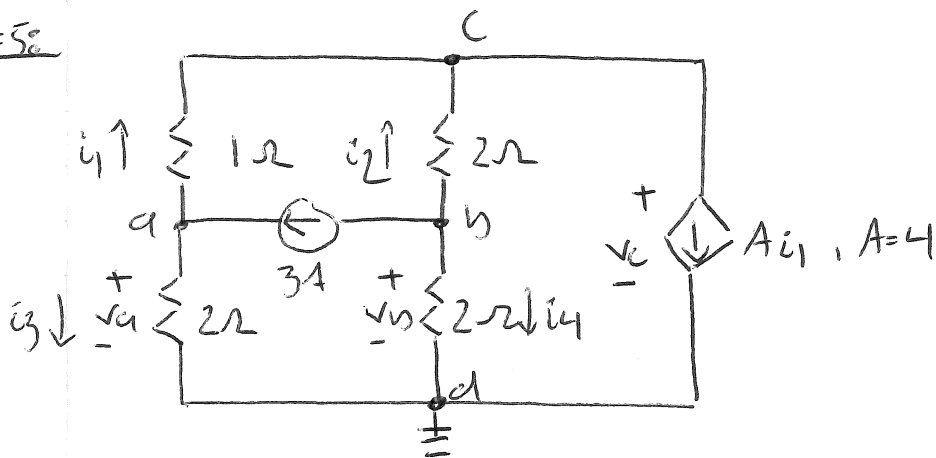

NVA to find i_1 & i_2

KCL @ node a:

$$3[A] = i_1 + i_3 \quad \leftarrow \text{Apply KCL's Law}$$

$$3[A] = \frac{v_a - v_c}{1} + \frac{v_a - v_d}{2} \Rightarrow v_a \left(1 + \frac{1}{2}\right) - v_c = 3[A]$$

KCL @ node b:

$$i_2 + i_4 = -3[A] \quad \leftarrow \text{Apply KCL's Law}$$

$$\frac{v_b - v_c}{2} + \frac{v_b - v_d}{2} = -3[A] \Rightarrow v_b \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) - v_c \left(\frac{1}{2}\right) = -3[A]$$

KCL @ node c:

$$i_1 + i_2 = 4i_1 \quad \leftarrow \text{Apply KCL's Law}$$

$$-3 \left(\frac{v_a - v_c}{1} \right) + \frac{v_b - v_c}{2} = 0 \Rightarrow -3v_a + \frac{1}{2}v_b + v_c \left(3 - \frac{1}{2}\right) = 0$$


Create an array:

$$\begin{bmatrix} 3/2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1/2 \\ -3 & 1/2 & 5/2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} v_A \\ v_b \\ v_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 3 \\ -3 \\ 0 \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{Bmatrix} v_A \\ v_b \\ v_C \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 8\frac{2}{3} \\ 2 \\ 10 \end{Bmatrix}$$

$$\therefore i_1 = \frac{v_A - v_C}{1} = 8\frac{2}{3} - 10 = \boxed{-4/3 \text{ [A]} = i_1}$$

$$\therefore i_2 = \frac{v_b - v_C}{2} = \frac{2 - 10}{2} = \boxed{-4 \text{ [A]} = i_2}$$

#6:

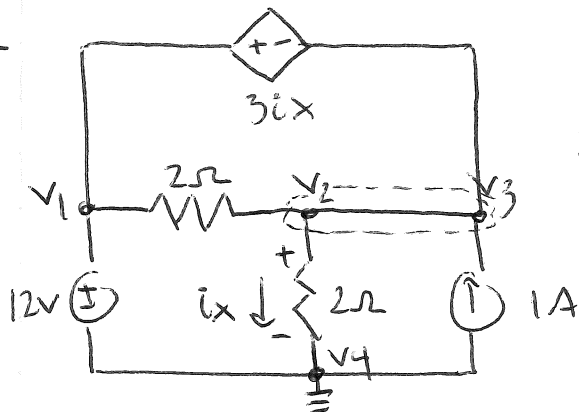

NVA to find i_x :

Starting:

$$i_x = \frac{v_2 - v_4}{2} = \frac{v_2}{2}$$

Indication we need to find v_2 which equals v_3

VS eqn: $v_1 = 12 \text{ [V]}$ & $3i_x = v_1 - v_3$

Our VS eqn from the supernode with $v_3 = v_2$:

$$3i_x = v_1 - v_2 = 12 - v_2 = 3i_x = 3\left(\frac{v_2}{2}\right)$$

current through 2Ω

$$\therefore 12 - v_2 = \frac{3}{2}v_2 \rightarrow 12 = \frac{5}{2}v_2 \rightarrow v_2 = \frac{24}{5} = 4.8$$

$$\therefore i_x = \frac{v_2}{2} = \frac{4.8}{2} = \boxed{2.4 \text{ [A]} = i_x}$$