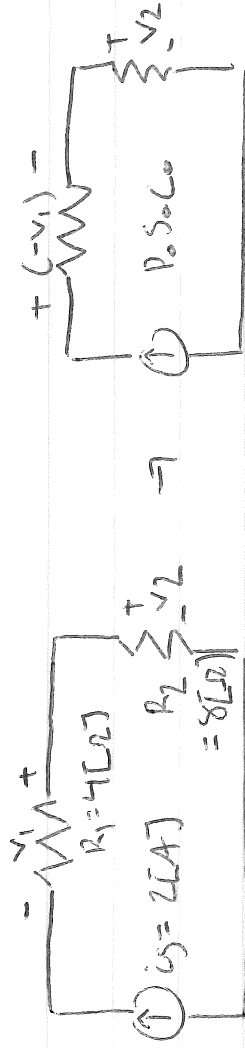


MEMS 6031 - Electrical Circuits - Homework #2 Solutions

#1:



Note: $i_S = i_1 = i_2$

$$V_1 = (-R_1) i_1 = (-4 \Omega)(2 \text{ A}) = -8 \text{ V} = V_1 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{P.S.C.1}$$

$$V_2 = R_2 i_2 = (8 \Omega)(2 \text{ A}) = 16 \text{ V} = V_2$$


$$P_1 = V_1 i_1 = (8 \text{ V})(2 \text{ A}) = 16 \text{ W} = P_1$$

$$P_2 = V_2 i_2 = (16 \text{ V})(2 \text{ A}) = 32 \text{ W} = P_2$$

Sanity check: ΔV across current source = $8 \text{ V} = 24 \text{ W}$

$$P_{\text{source}} = \Delta V \cdot i_S = 24 \text{ W} \cdot 2 \text{ A} = 48 \text{ W} \checkmark$$

#2:

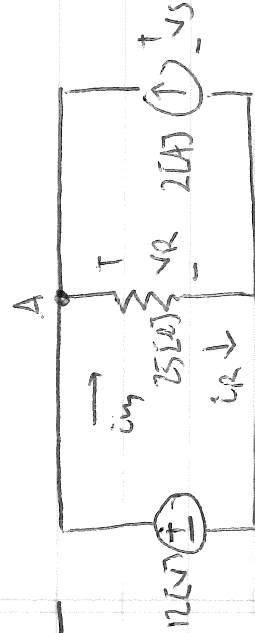

$$V_R = V_S = 12 \text{ V}$$

i_m : KCL @ Node A

Apply Ohm's Law: $(V = iR)$

$$i_m + 2 \text{ A} = i_R$$

$$\rightarrow i_m = i_R - 2 \text{ A}$$

$$\left[\begin{array}{l} 0 \\ 0 \end{array} \right] i_m = -1.52 \text{ A}$$

$$i_R = \frac{V_R}{R} = \frac{12 \text{ V}}{25 \Omega} = 0.48 \text{ A}$$

$$P_{\text{source}, R} = i_R V_R = (0.48 \text{ A})(12 \text{ V}) = 5.76 \text{ W}$$

$$P_{\text{supplied}, R} = -5.76 \text{ W}$$


$$P_{\text{supplied}, CS} = i_S V_S = (2 \text{ A})(12 \text{ V}) = 24 \text{ W}$$

$$P_{\text{supplied}, VS} = i_m V = (-1.52 \text{ A})(12 \text{ V}) = -18.24 \text{ W}$$

$$\sum P_{\text{supplied}} + P_{\text{absorbed}} = 0$$


✓

#3:

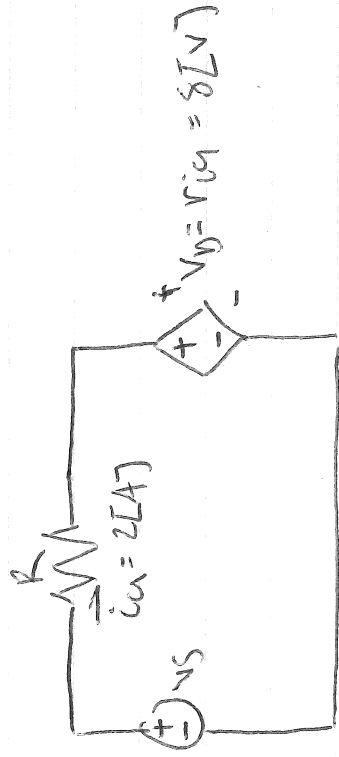

$$v = v_D = 8[V] = \boxed{4[\Omega]} i_R \quad 2[A]$$

#4:

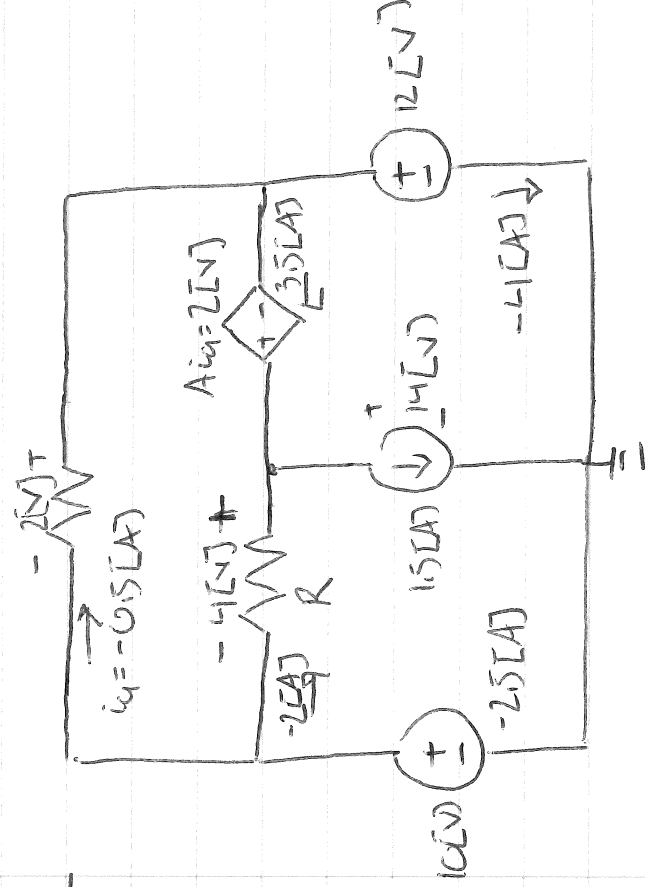

R: Apply Ohm's law: $V = iR$ (a.p.s.c.)


$$R = \frac{V}{i} = \frac{4[V]}{2[A]} = \boxed{2[\Omega]} = R$$

A: Have i_R and voltage potential:

$$A(-0.5[A]) = 2[V]$$

$$A = \frac{2[V]}{(-0.5[A])} = \boxed{-4[\Omega]} = A \quad (4[\Omega]) \text{ acceptable if } i_R \text{ always to follow P.S.C.}$$

#5:

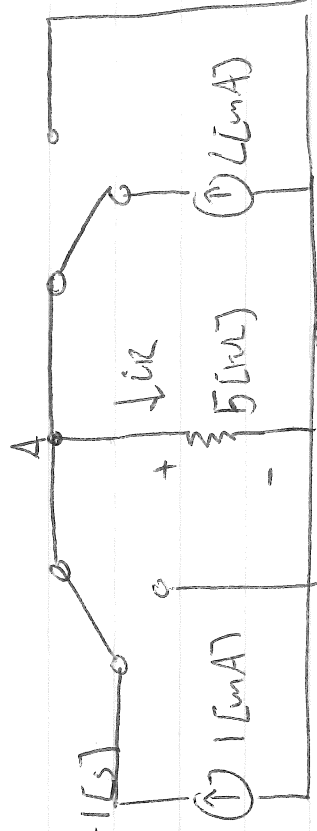


KCL @ Node A:

$$i_R = 1 \text{ [mA]} + 2 \text{ [mA]} = 3 \text{ [mA]}$$

$$V = i_R \cdot R = 3 \text{ [mA]} \cdot 5 \text{ [V]} = 15 \text{ [V]} \text{ @ } t=1 \text{ [s]}$$


$t=4 \text{ [s]}$

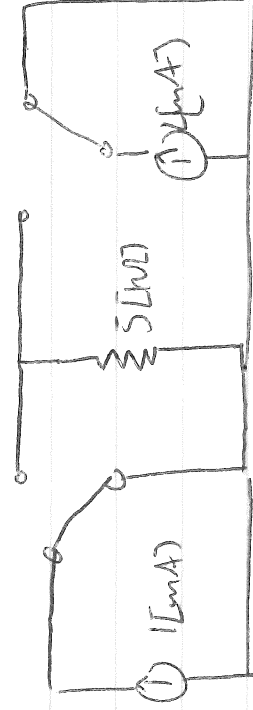

No current flowing through

$$V = 0 \text{ [V]} \text{ @ } t=4 \text{ [s]}$$

#6:

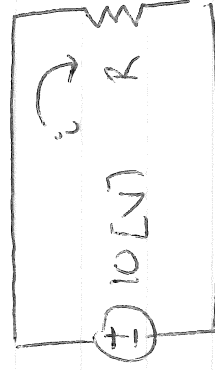

Constraint:

$$i \geq 40 \text{ [mA]}$$

$$P < 0.5 \text{ [W]}$$

$$0 \leq 200 \pm R \text{ [}\Omega\text{]} \leq 250$$

Ohm's law: $V = iR \Rightarrow i = \frac{V}{R} \geq 40 \text{ [mA]} \Rightarrow R \leq \frac{10 \text{ [V]}}{40 \text{ [mA]}}$

$$0 \leq R \leq 250 \text{ [}\Omega\text{]}$$

Power equation:

$$P = i^2 R < 0.5 \text{ [W]} \Rightarrow (0.04 \text{ [A]})^2 \cdot R < 0.5 \text{ [W]}$$

$$\Rightarrow R < \frac{0.5 \text{ [A}^2\text{-}\Omega\text{]}}{(0.04 \text{ [A]})^2} < 312.5 \text{ [}\Omega\text{]} \quad \text{not much use}$$

$$P = \frac{V^2}{R} \leq 0.5 \text{ [W]} \Rightarrow R \geq \frac{V^2}{0.5 \text{ [W]}} \Rightarrow R \geq \frac{10 \text{ [V]}^2}{0.5 \text{ [W]}} \Rightarrow R \geq 200 \text{ [}\Omega\text{]}$$